

UFABC – Sistemas Digitais – MCTA024

Lab 3 – Quartus Prime e Placa DE10-Lite da Altera

Nesta experiência, vamos aprender a criar uma **configuração** para o projeto de um **Contador Binário** no **Quartus Prime**, baixar a configuração para a placa **DE10-Lite da terasic/Intel/Altera** e depois fazer o **teste** do circuito na placa.

Contador Binário

1. Primeiramente crie uma pasta com seu nome, e dentro dela crie um novo projeto no **Quartus Prime Lite Edition** cuja **“entity”** receba o nome de **“ContadorBinario”** (sem aspas e sem acento em Binário), conforme ilustra a **Fig. 1**.

 


Fig. 1 – Criação de Projeto no Quartus Prime Lite Edition

2. Na próxima janela que se abre (**“Project Type”**), deixe a opção default **“Empty projet”**. Na janela **“Add Files”**, não preencha nada, simplesmente dê um clique em **“Next”**.

3. Como agora vamos testar o circuito em uma placa de *hardware* (e não apenas uma simulação virtual), é muito importante especificar exatamente o código da **FPGA** da placa. Para a placa **DE10-Lite** que temos em nossos labs, a **FPGA** é da família “**MAX 10 (DA/DF/DC/AS/SC)**”, e o dispositivo (“**Available devices**”) é o “**10M50DAF484C7G**”, conforme ilustra a **Fig. 2**. (Ao encontrar o dispositivo “10M50DAF484C7G”, dê um clique sobre esta seleção). Alternativamente, você pode digitar o código **10M50DAF484C7G** no campo “**Name filter:**” para que o respectivo dispositivo apareça no campo “**Available devices**”. Nesse caso, você também precisa dar um clique sobre o dispositivo para que a seleção se efetive.

New Project Wizard

Family, Device & Board Settings

Device Board

Select the family and device you want to target for compilation.
You can install additional device support with the Install Devices command on the Tools menu.

To determine the version of the Quartus Prime software in which your target device is supported, refer to the [Device Support List](#) webpage.

Device family

Family: MAX 10 (DA/DF/DC/SA/SC)

Device: All

Target device

☐ Auto device selected by the Fitter

☒ Specific device selected in 'Available devices' list

☐ Other: n/a

Show in 'Available devices' list

Package: Any

Pin count: Any

Core speed grade: Any

Name filter:

☒ Show advanced devices

Available devices:

Name	Core Voltage	LEs	Total I/Os	GPIOs	Memory Bits	Embedded multiplier
10M50DAF484C7G	1.2V	49760	360	360	1677312	288

< Back Next > Finish Cancel Help

Fig. 2 – Escolha da FPGA “MAX10(DA/DF/DC/SA/SC”, com o código “10M50DAF484C7G”.

4. A seguir tome a opção “**Next**” desta página e da “**EDA Tool Settings**”. Quando aparecer a janela “**Summary**” clique em “**Finish**” para que o novo projeto seja criado.

5. Vá em “**File**” e tome a opção “**New...**”, escolha a opção “**VHDL File**” e dê um “**OK**”. Para não perdermos tempo com digitações, o arquivo “**ContadorBinario.vhd**” foi anexado à pasta **Lab3** desta experiência. Basta copiá-lo para o editor de VHDL do **Quartus Prime Lite** e salvar com o nome “**ContadorBinario**” e extensão do tipo “**vhd**”.

6. Agora vamos fornecer ao **Quartus Prime Lite** o arquivo que atribui nomes aos elementos físicos da placa **DE10-Lite**, como as chaves, os **LEDs** etc. Clique em “**Assignments**”, depois em “**Import Assignments**” e quando aparecer o quadro “**Import Assignments**”, na opção “**File name:**” carregue o arquivo “**DE10_Lite.qsf**”, também anexado na pasta **Lab3**, conforme ilustra a **Fig. 3**.

 


Fig. 3 – O arquivo “DE10_Lite.qsf” atribui nomes aos elementos físicos da placa DE10-Lite

7. Depois destas etapas, podemos fazer a compilação do projeto. Dê um clique no triângulo azul (“*Start Compilation*”) que aparece na parte superior do *Quartus Prime Lite* (veja Fig. 4).

 


Fig. 4 – Para compilar o projeto, clicar no triângulo azul (“*Start Compilation*”).

Se não houver nenhum erro no projeto, a mensagem “*Quartus Prime Full Compilation was succesfull. 0 errors, 564 warnings*” deve aparecer na seção “*Messages*” (região inferior).

8. Faça a conexão entre a placa **DE10-Lite** e o PC através do cabo USB. Se os LEDs se acenderem e os “*displays seven segments*” iniciarem uma contagem crescente, a placa está funcionando bem.

9. Vamos agora “programar” ou “configurar” a FPGA, isto é, criar um programa para injetar 1s e 0s na FPGA através de um caminho serial chamado “*JTAG*”. Na parte esquerda do *Quartus Prime Lite Edition*, na seção “*Task*”, dê dois cliques na opção “*Program Device (Open Programmer)*”, como ilustra a Fig. 5.

 


Fig. 5 – Depois da compilação, é possível criar a configuração para a FPGA.

A tela do “**Programmer**” deve aparecer (Fig. 6). Certifique-se que as opções “**USB-Blaster**” e “**Mode: JTAG**” estejam ajustadas.

 


Fig. 6 – A tela do programador (“**Programmer**”) da FPGA.

10. Caso não apareça a opção ***“USB-Blaster [USB-0]”*** (na primeira vez que a placa **DE10-Lite** for ligada), clique em ***“Hardware Setup ...”*** e, na janela de ***“Hardware Setup”*** que se abre (**Fig. 7**), ajuste a opção ***“USB-Blaster [USB-0]”*** no campo ***“Currently selected hardware”***. Depois, clique em ***“Close”***.

 


Fig. 7 – Ajuste do hardware *“USB-Blaster [USB-0]”*

Depois desse ajuste, devem aparecer o arquivo ***“ContadorBinario.sof”*** e o dispositivo da **Intel**, conforme ilustra a **Fig. 8**.

 


Fig. 8 – Dispositivo “10M50DAF484” da Intel que foi detectado através do cabo USB.

11. Com a placa “*DE10-Lite*” ligada, dê um clique em “*Start*”. Depois de algum tempo deve aparecer o aviso “*Progress: 100% (Successful)*” (Fig. 9).

 


Fig. 9 – O aviso “Progress: 100% (Successful)” indica que a configuração está terminada.

12. Feche a janela da **Fig. 9** (não há necessidade de salvar). Agora o circuito já pode ser testado na placa **DE10-Lite** através das chaves, dos botões, dos LEDs, dos displays sete segmentos etc. Ao apertar sucessivamente a chave “**KEY0**”, os LEDs vermelhos devem começar a acender em ordem binária crescente. A chave “**KEY1**” funciona como “**Reset**” do contador.

13. Os LEDs não utilizados, por default, ficam levemente acesos. Se você preferir que os LEDs não utilizados fiquem completamente apagados, na parte superior do painel do **Quartus Prime Lite Edition**, vá em “**Assignments**” e depois “**Device**”. Na janela que se abre, clique na aba “**Device and Pin Options...**”, situada na parte central e à direita da janela, como ilustra a **Fig. 10**.

 


Fig. 10 – Opções para o ajuste do valor default dos pinos não utilizados.

14. Na janela seguinte que se abre, escolha as opções ***“Unused Pins”*** e ***“As input tri-stated”***, conforme ilustra a **Fig.11** e salve a opção escolhida clicando em ***“OK”***.

 


Fig. 11 – Ajuste dos pinos não utilizados como “As input tri-stated”.

Seven Segment Display

Uma forma simples de acionar o “Seven Segment Display” (Fig. 12) da placa **DE10-Lite** é através de um **decodificador**, como mostrado na Fig. 13. (Este código VHDL foi adaptado do livro **FPGA Prototyping by VHDL Examples**, de Pong P. Chu, originalmente concebido para ser implementado numa placa da Xilinx).

O decodificador para o “Seven Segment Display” recebe 4 bits em suas entradas e os decodifica em 7 bits, que acionam o **display de 7 segmentos** (Fig. 12). Cada um dos segmentos recebe uma numeração entre 0 e 6, e são ativos em “0”, ou seja, ele se apaga quando recebe “1” no respectivo segmento.

 


Fig. 12 – Decodificador e “Seven Segment Display”.

Na placa **DE10-Lite** há 6 displays, identificados como HEX0x, HEX1x, HEX2x, HEX3x, HEX4x e HEX5x, sendo cada um deles declarado como um “**HEX0: out std_logic_vector(0 to 6)**”.

No código VHDL mostrado na Fig. 13, o vetor foi declarado em ordem inversa (ou seja, **6 downto 0**), desta forma introduzindo propositalmente “erros” para que você possa corrigi-los e entender como é acionado um display de 7 segmentos. Os primeiros seis algarismos estão corretamente decodificados, mas o restante precisa ser corrigido.

 


Fig. 13 – Código VHDL simplificado para o “Seven Segment Display” da placa DE10-Lite.

15. Corrija o código da Fig. 13 para que apareça no display **HEX0** os 16 caracteres hexadecimais, ou seja, **0, 1, 2, ..., 9, A, b, C, d, E e F**. (Para não gastar tempo com digitação, o código **“SevenSegment.vhd”** foi anexado a esta pasta **Lab3**).

Contador Hexadecimal

Fazendo com que a saída do **Contador Binário** seja a entrada do **“Seven Segment Display”**, é possível implementar um **Contador Hexadecimal**. Para isso, é preciso alterar a saída do **Contador Binário** (i.e., desconectá-la dos **LEDRs**), assim como alterar a entrada do **“Seven Segment Display”** (i.e., desconectá-la das chaves **SW**) e conectar ambos através de um **“signal”** de 4 bits denominado, por ex., **“Ponte”**.

16. Crie um novo projeto que implemente o **Contador Hexadecimal** descrito acima, com uma **Entity** denominada **“ContadorHexadecimal”** de tal forma que pressionando-se **KEY0**, o display **HEX0** mostre todos os 16 caracteres hexadecimais em ordem crescente.

Bibliografia

Chu, P. P. **FPGA Prototyping para VHDL Examples**. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2008.

Intel/Altera. **Laboratory Exercise 1**. In

https://ftp.intel.com/Public/Pub/fpgaup/pub/Teaching_Materials/current/Laboratory_Exercises/Digital_Logic/VHDL/lab1.pdf . Acessado em 26.06.23.